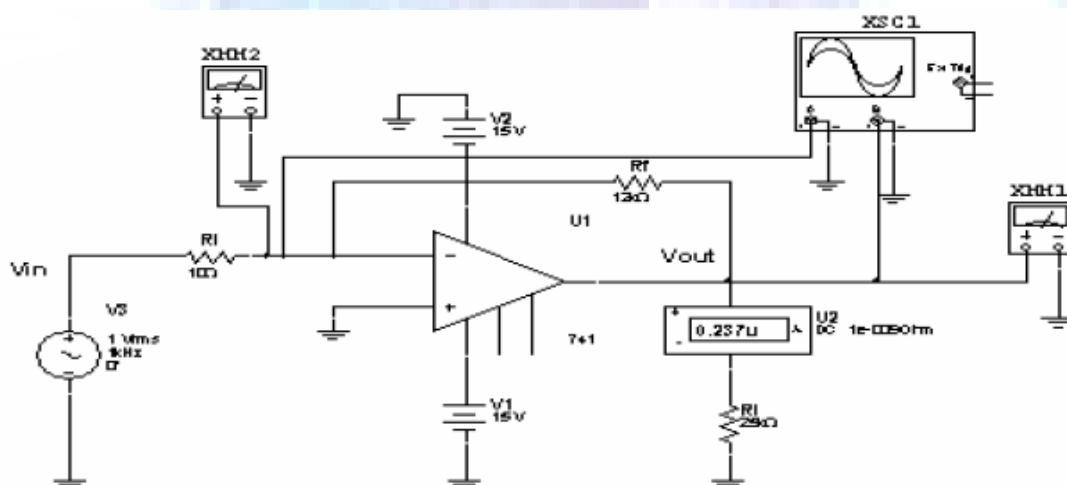




NOME: _____ Nº: _____ TURMA 12ºB

CLASSIFICAÇÃO: _____ PROFESSOR: _____

1 – Implemente no Multisim o circuito apresentado.




- Registe os valores de tensão nos multímetros 1 e 2.
- Observe as formas de onda de entrada e saída no osciloscópio.

2 -

➤ Modificar a escala de tempo para 500 µs/div

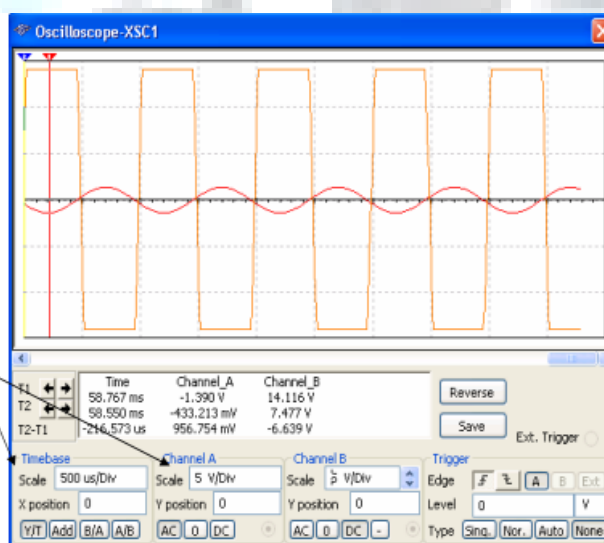➤ Modificar a escala da amplitude para 5V/div



Bom Trabalho.